



Projet  
Thérémine

ELECTRONIQUE ET SIGNAL POUR LA MUSIQUE

# PROJET: THÉRÉMINE


Estelle Tournassat Esteban Hubert





Diagramme




# PARTIE TONALITÉ

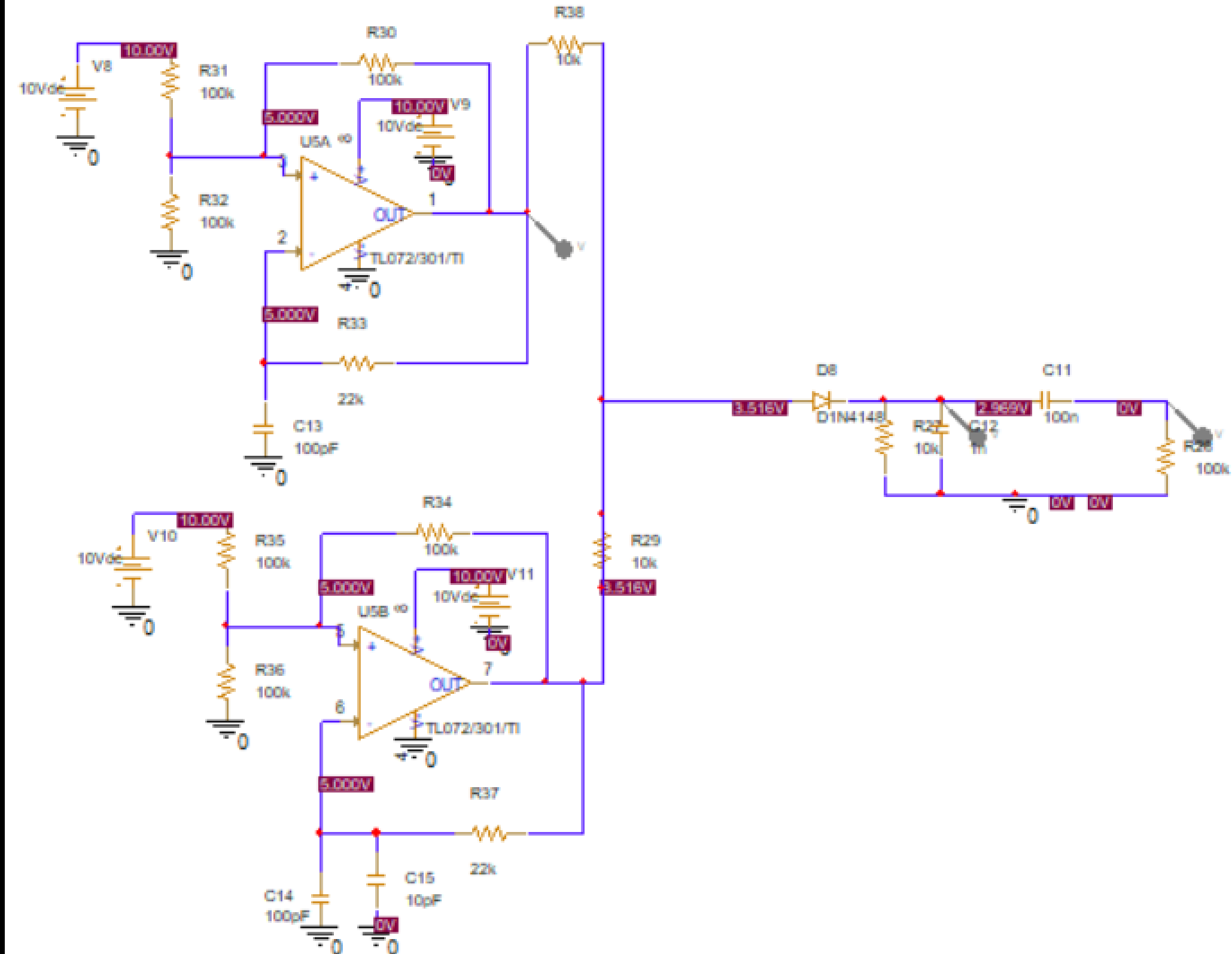



Simulation


# PARTIE TONALITÉ

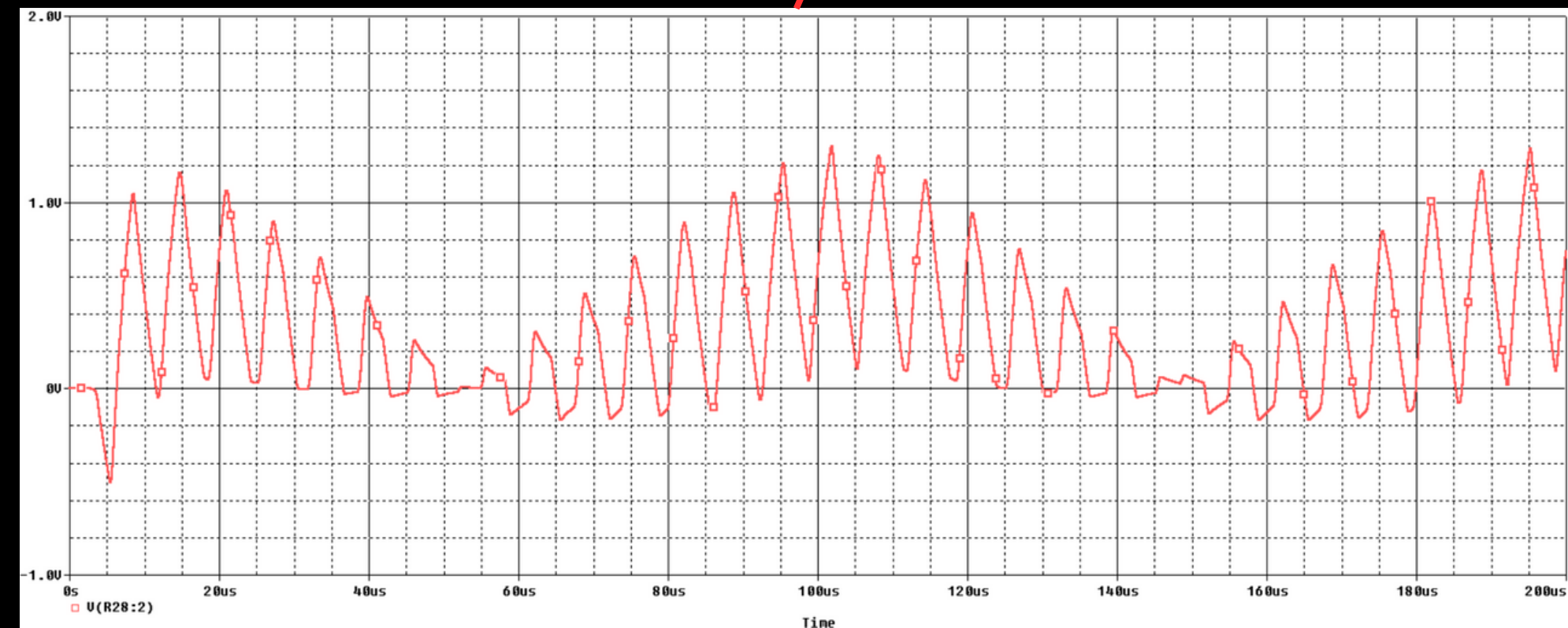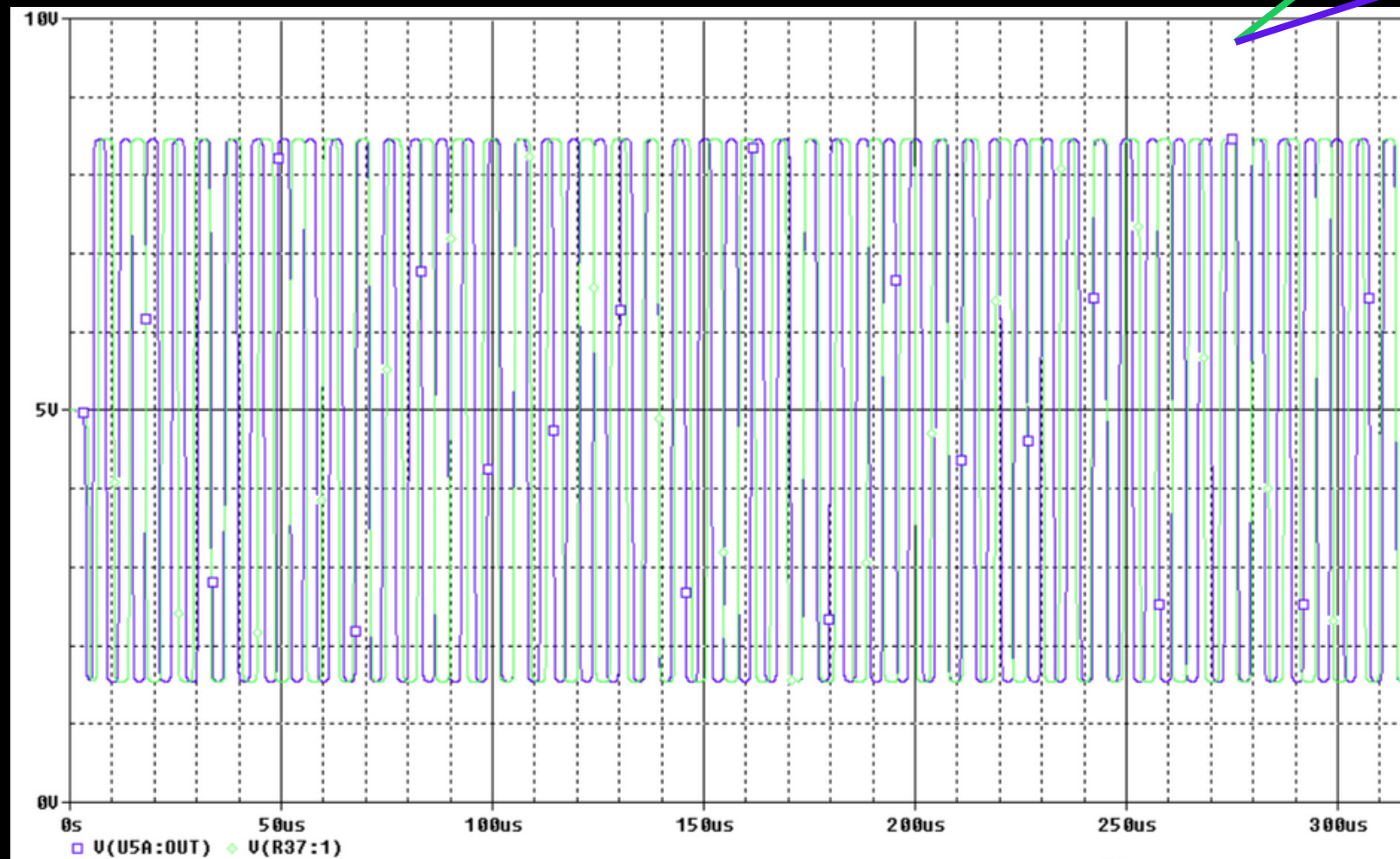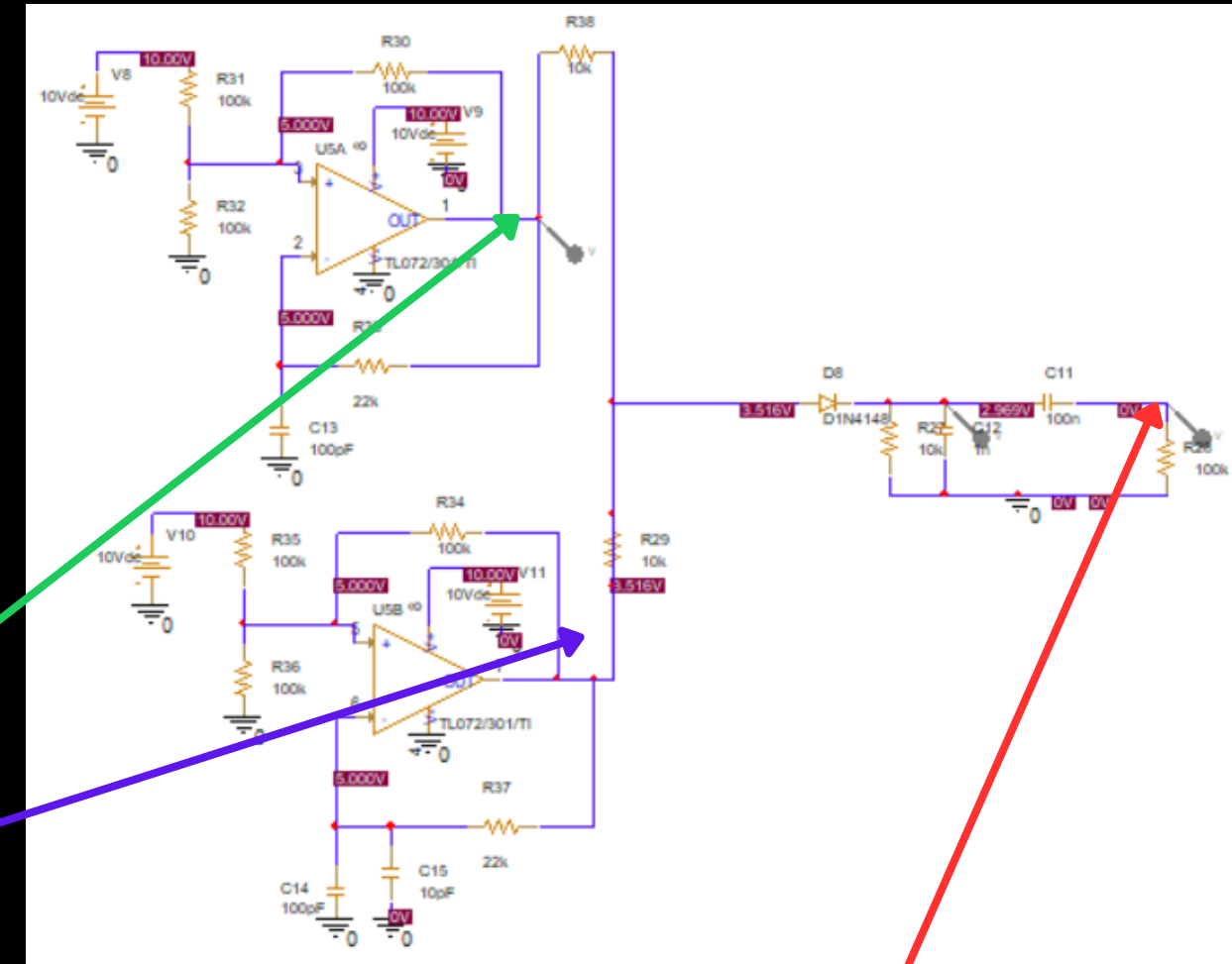



Diagramme



# PARTIE VOLUME

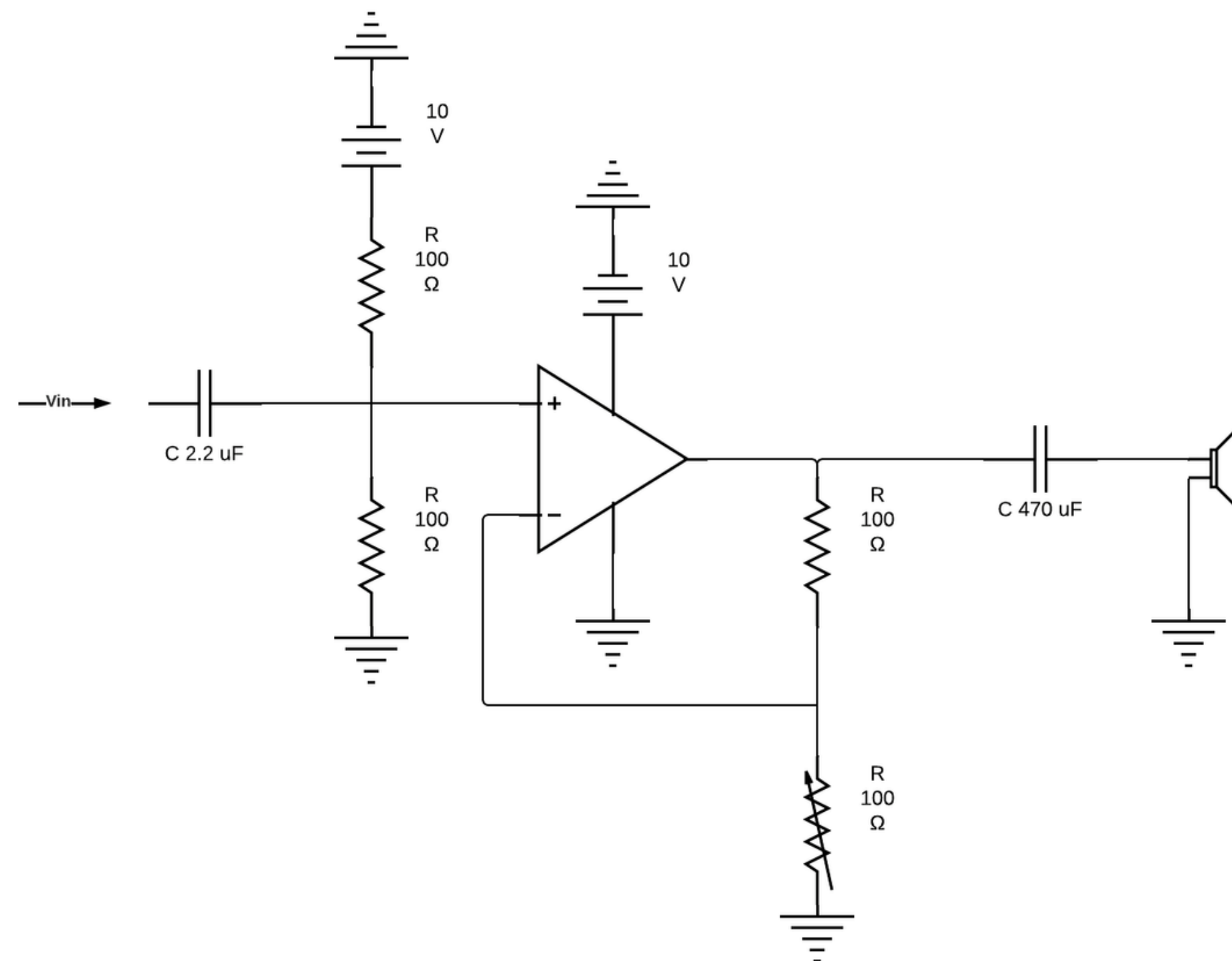





# DEMONSTRATION

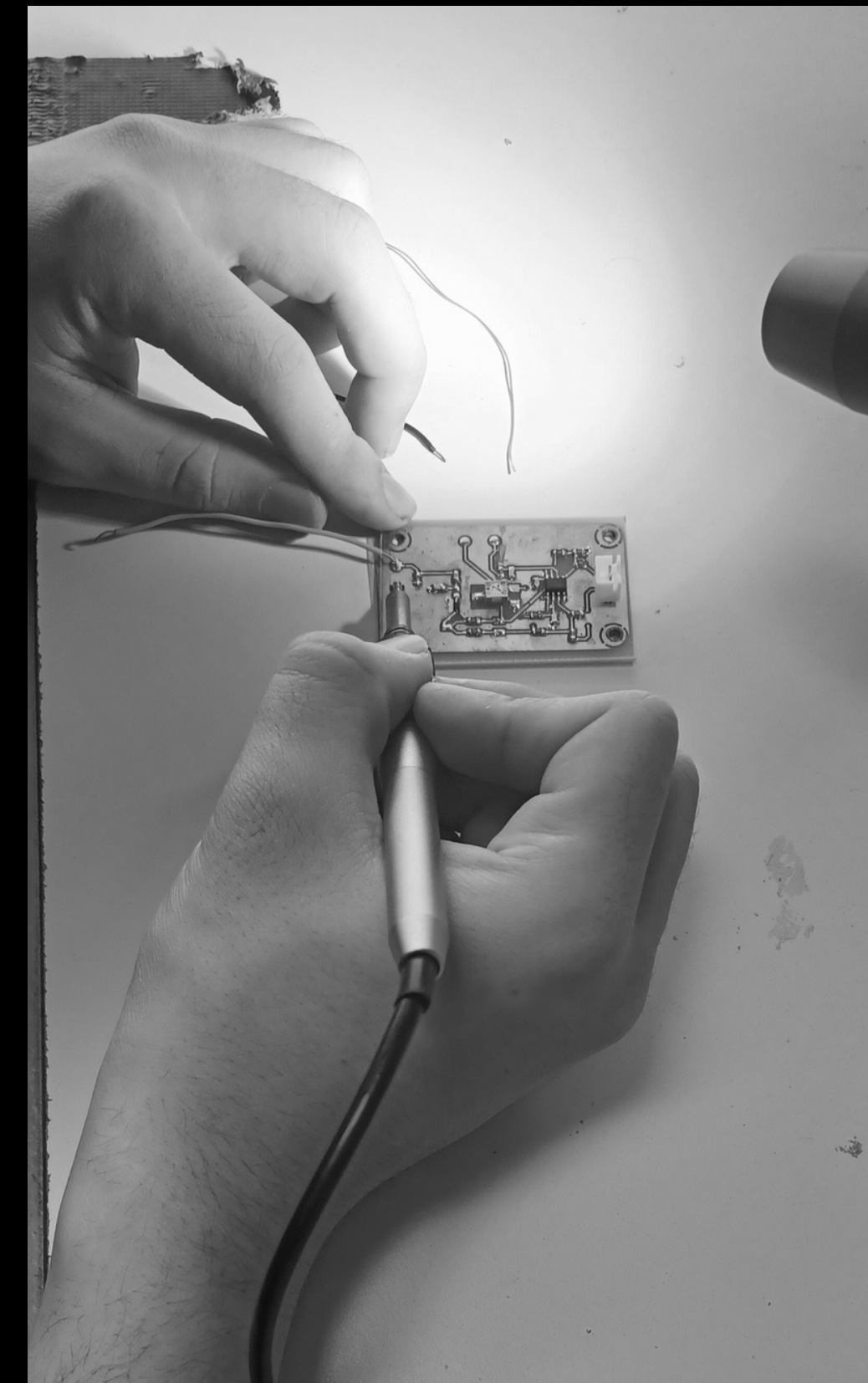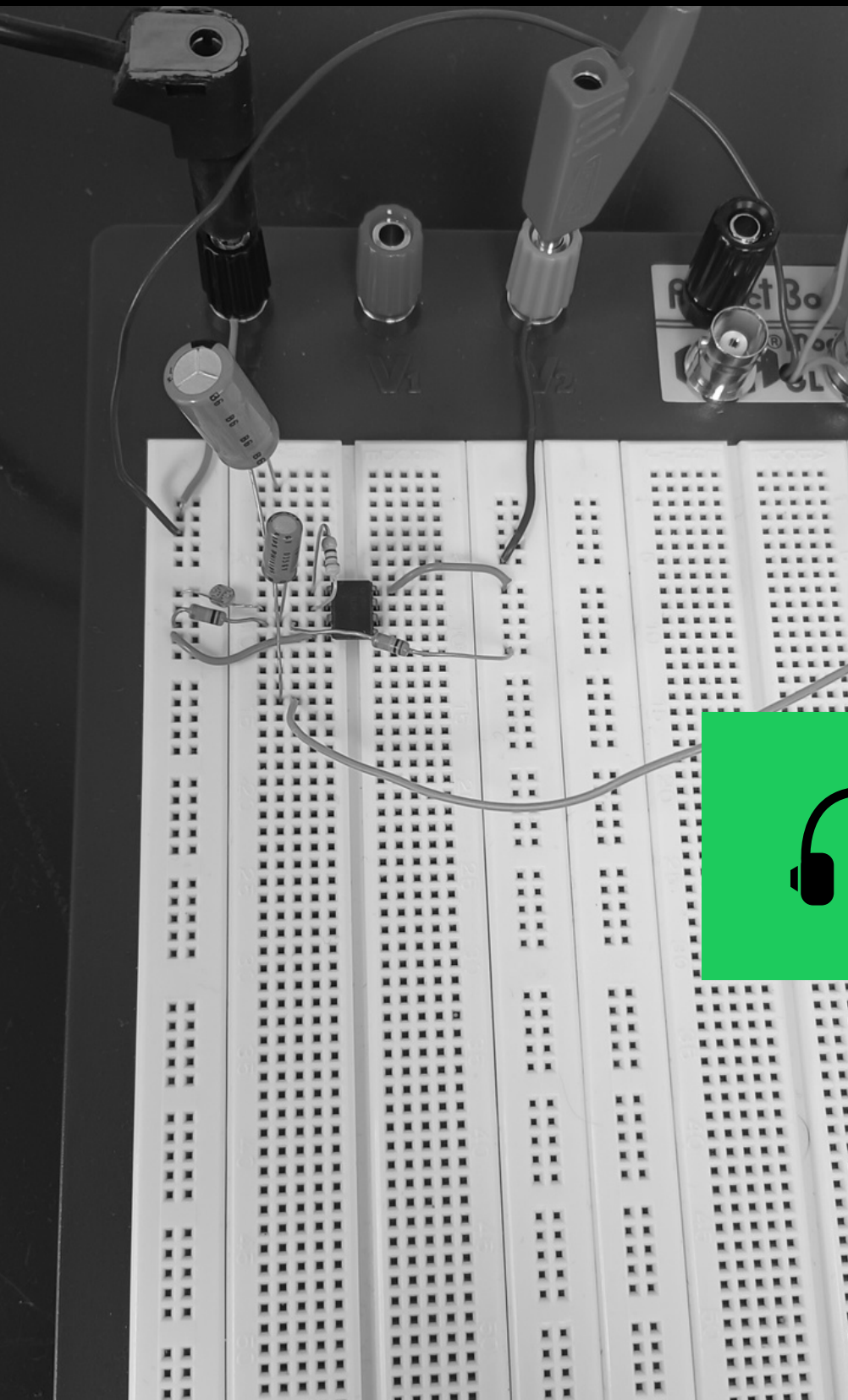

Conclusion

# POUR ALLER PLUS LOIN

- Etage amplificateur au niveau de la tonalité
- Antenne a retravailler